

# Paměti, aritmetické obvody

*Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.*

*ITE*

# Rozdělení paměti

---

**podle možností změny dat:**

- **obsah lze libovolně přepisovat .... RAM (Random Access Memory)**
  - SRAM ... **s**tická
  - DRAM ... **d**ynamická
- **permanentní**
  - obsah určen při výrobě .... ROM (**R**ead **O**nly **M**emory)
  - obsah lze jednorázově **n**aprogramovat .... PROM
- **semipermanentní**
  - obsah lze naprogramovat a lze vymazat a přeprogramovat .... EPROM, EEPROM, FLASH
- **volatilní ... energeticky závislé (uložená informace zanikne po vypnutí napájení) .... SRAM, DRAM**
- **nonvolatilní .... ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH**

# Moderní paměťové technologie

- **Flash NAND, NOR**
- **MRAM (magnetic RAM), nonvolatilní technologie, omezený počet zápisů**
- **RRAM (Resistive RAM) – změna resistivity vlivem přítomnosti nebo absence vodivých atomů**
- **NRAM (Carbon nanotubes) – změna resistivity po průchodu proudu CN trubičkou**

# Rozdělení paměti


---

**podle způsobu výběru položek:**


- **s adresovým výběrem (adresové, adresovatelné)**
- **s postupným výběrem (sériové)**
- **asociativní (výběr podle části uložené informace, tzv. klíče ... CAM ... content adressable memory)**
- **zásobník (LIFO ... last in first out)**
- **fronta (FIFO ... first in first out)**

# Rozdělení paměti


adresovatelná

 


LIFO, FIFO – s postupným výběrem

 

„univerzální“ CAM

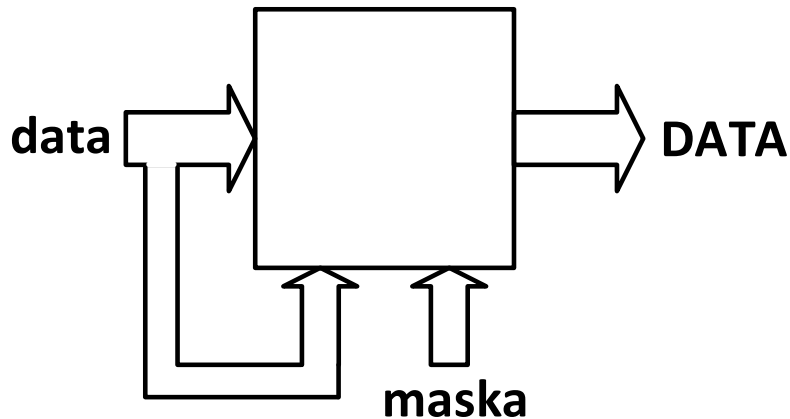


„speciální“ CAM

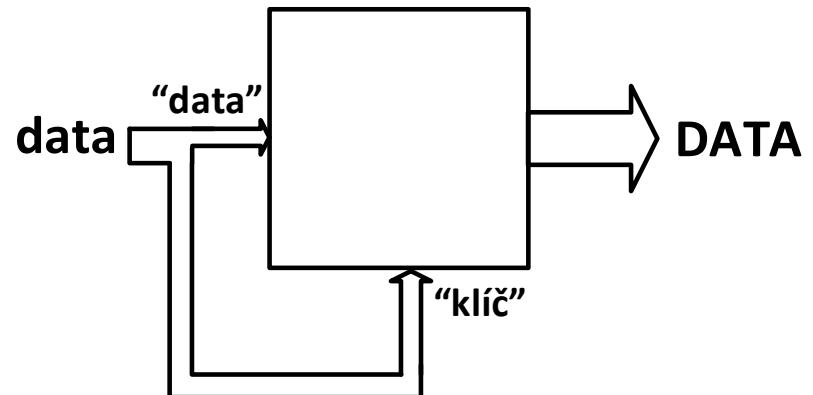

# Adresovatelná paměť vícebránová

---

 

# Základní pojmy

---

**paměťová buňka** ... základní stavební blok paměti, slouží k záznamu jednoho bitu

**paměťové místo** ... skupina paměťových buněk které lze najednou zapisovat nebo číst (šířka slova paměti)


**položka** ... obsah paměťového místa

**adresa** ... číselné označení (index) paměťového místa jimž lze vybírat jednotlivé položky

**kapacita paměti** ... počet položek

**paměťová matice** ... skupina paměťových míst uspořádaná tak, že je lze vybírat adresou
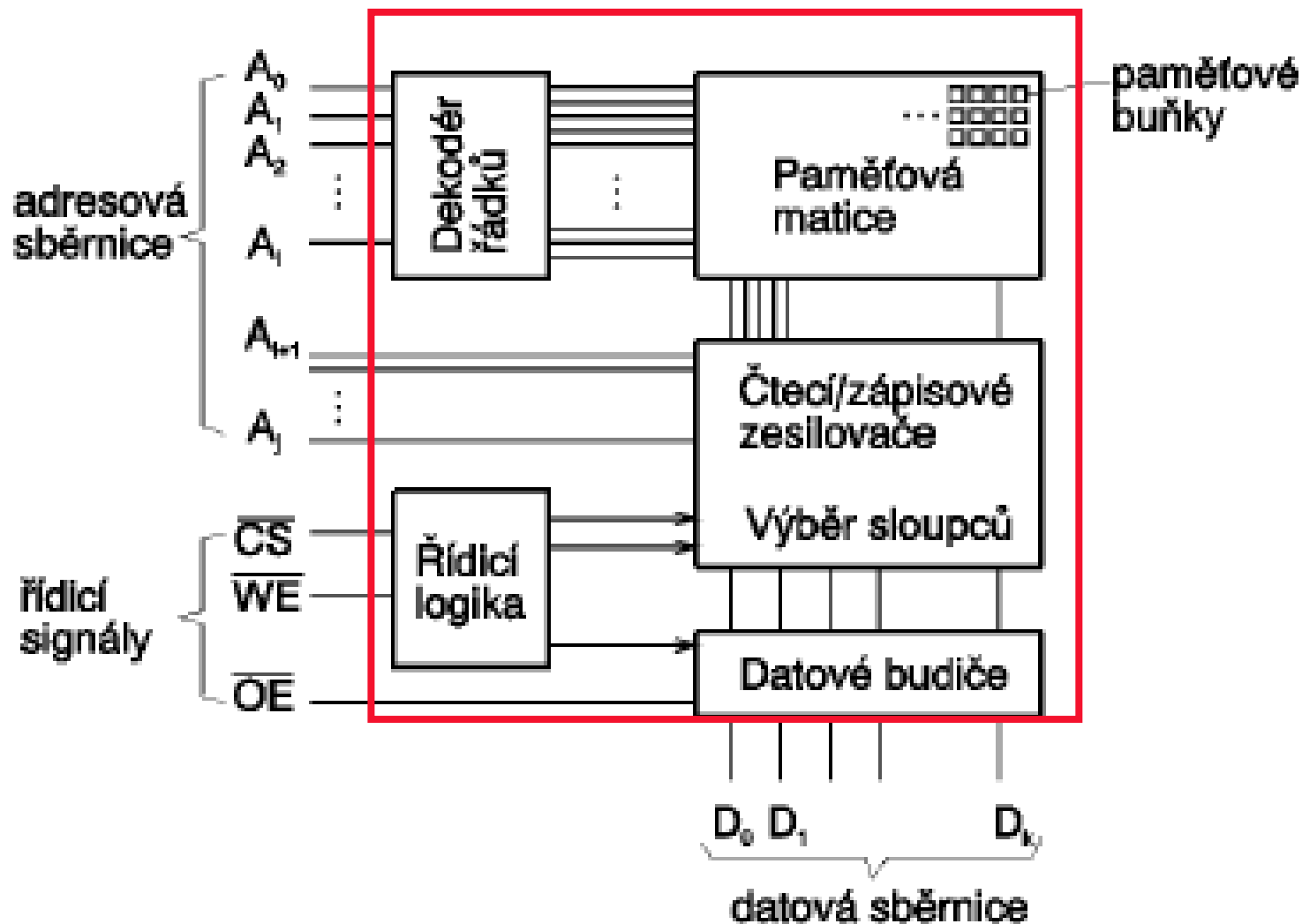
# Blokové schéma typického paměťového obvodu




# Řídicí signály

---


- $\overline{\text{OE}}$  - **output enable** ... aktivace výstupních třístavových budičů datové sběrnice
- $\overline{\text{WE}}$  - **write enable** ... povolení zápisu
- $\overline{\text{CS}}$  - **chip select** ... výběr čipu - podmiňuje provedení zápisu nebo čtení
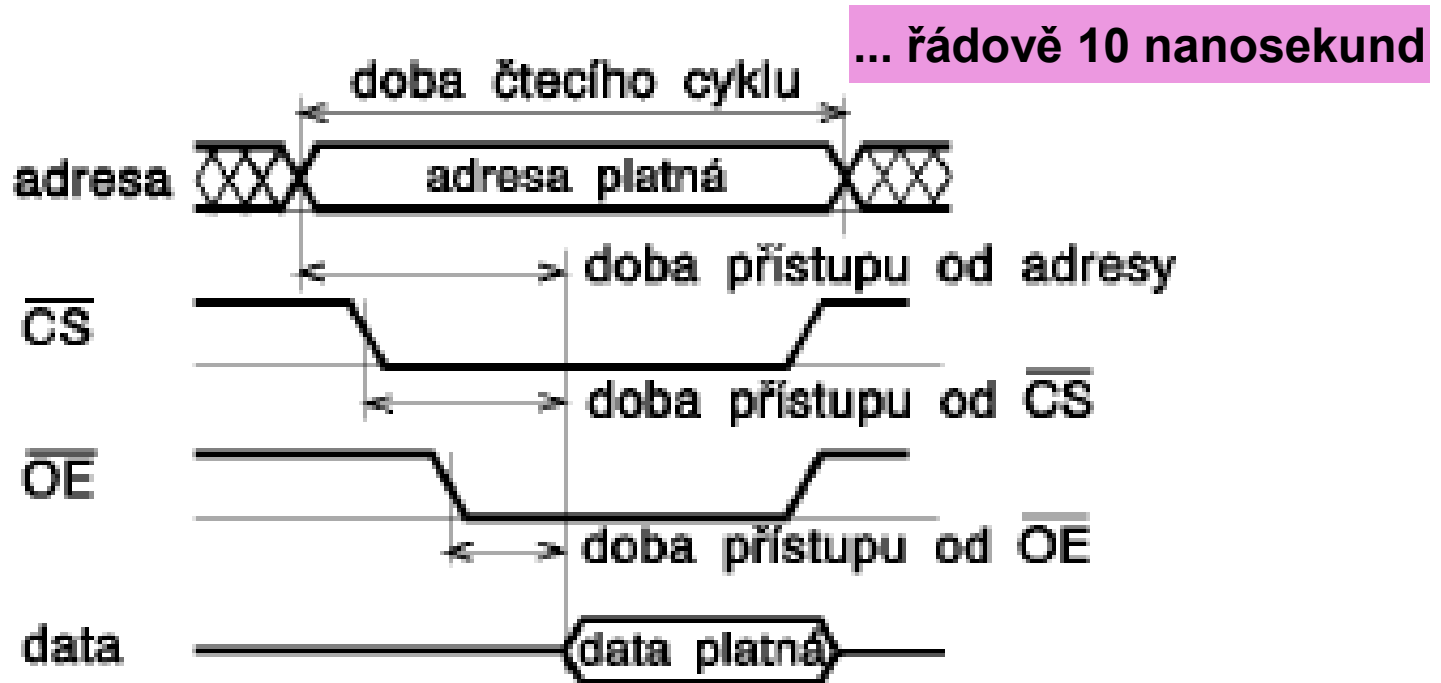
# Chování paměťových obvodů, parametry ..... čtení


Typický průběh signálů pro operaci čtení ze statické paměti SRAM  
(je nutné dodržet minimální nebo i maximální zpoždění mezi aktivací  
jednotlivých signálů a dalšími událostmi)


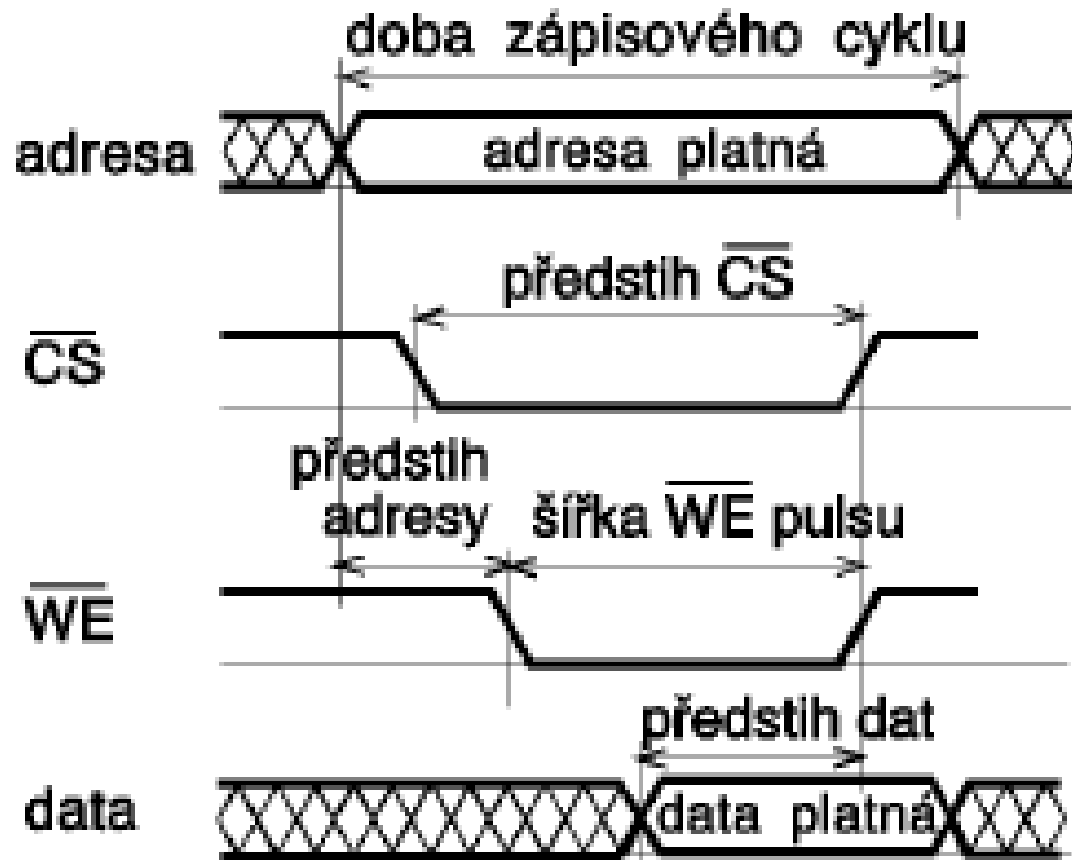
# Chování paměťových obvodů, parametry ..... zápis



# Statická RAM - základní princip

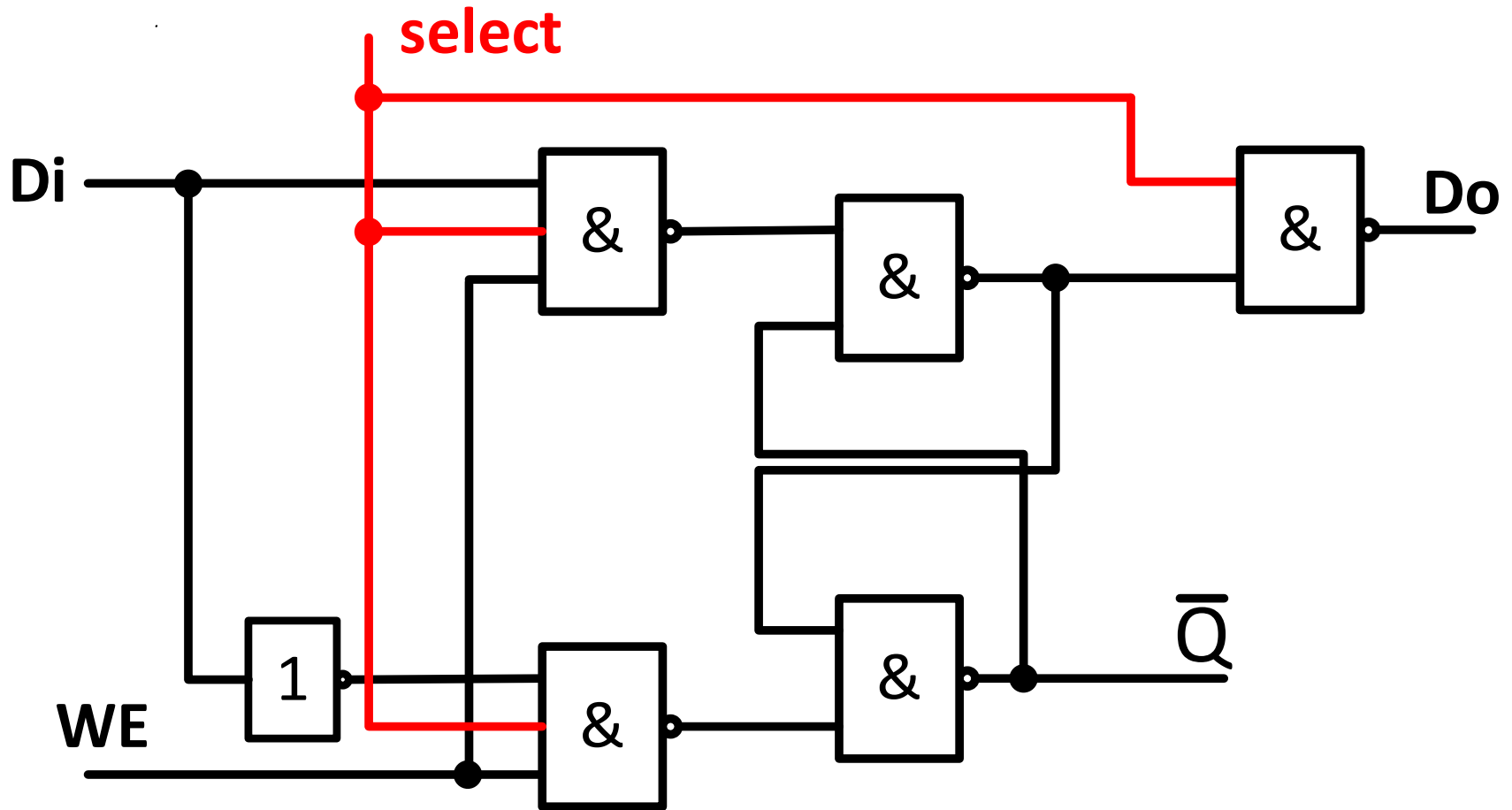


# Statické paměti


---

- Synchronní x asynchronní
- Jednoportové x víceportové

 
# Standardní 2 transistorová statická buňka



# Uspořádání paměti

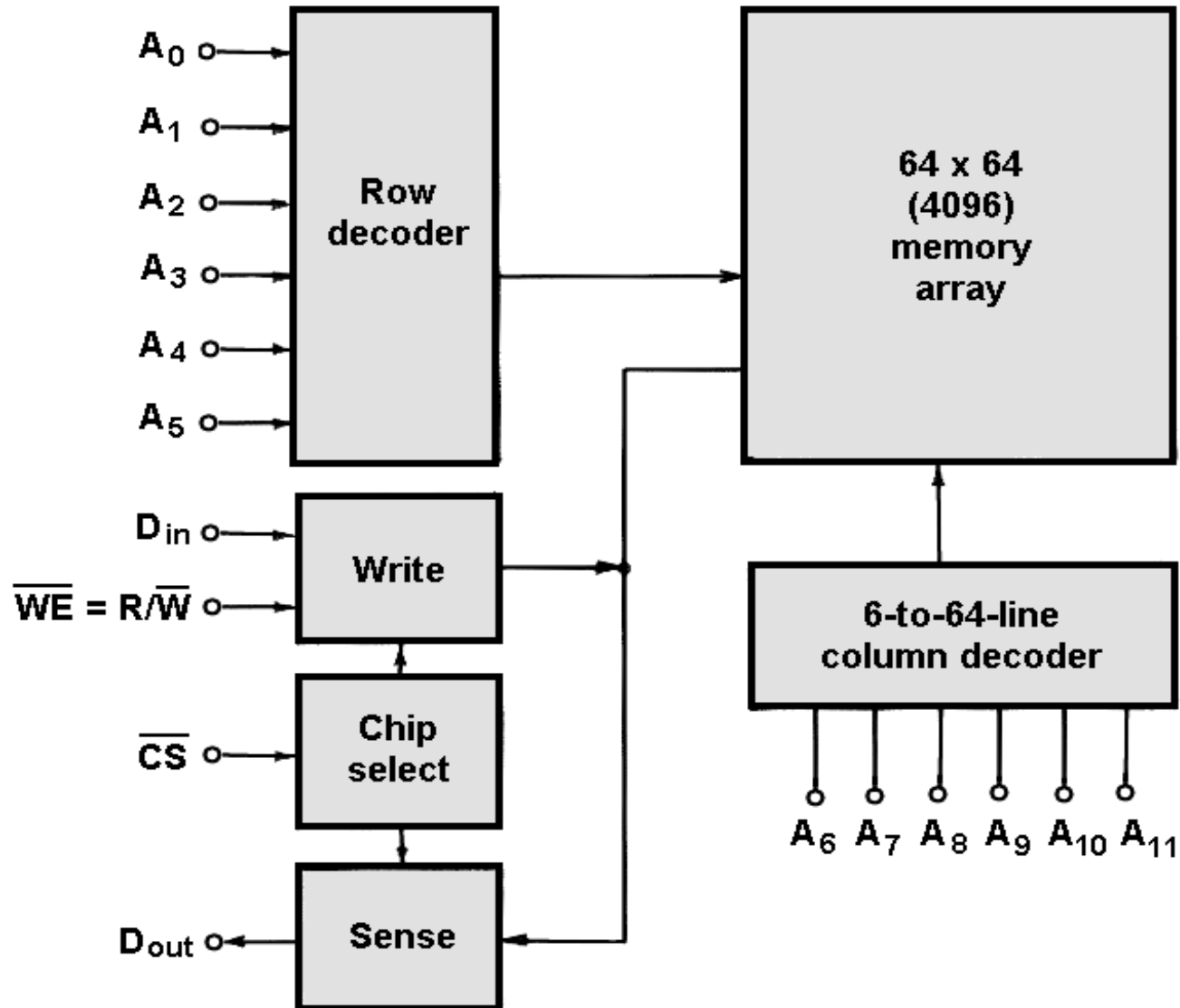

# Konstrukční princip DRAM

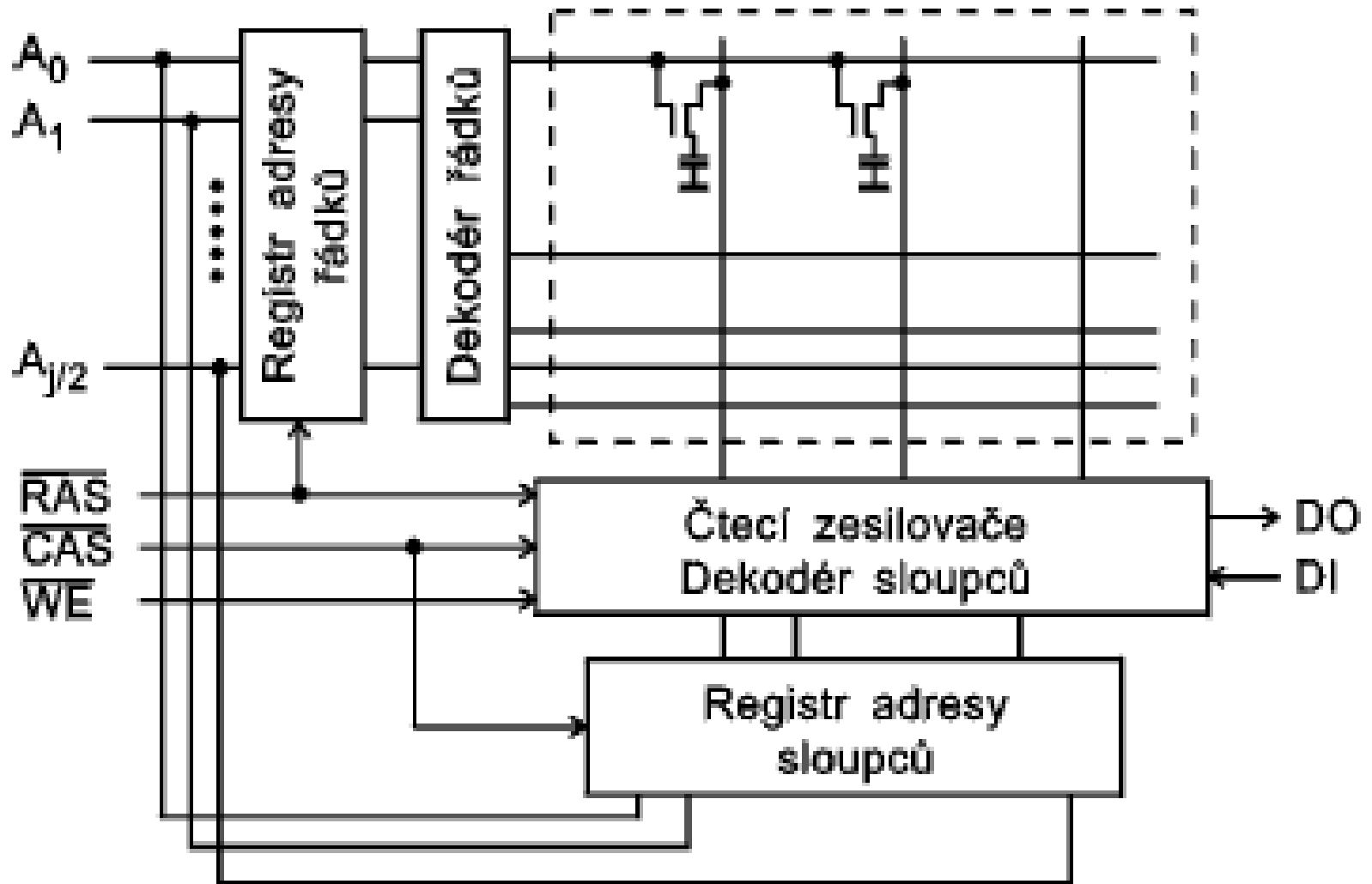

# Konstrukční princip DRAM

---


- Adresa je časově multiplexována, polovina adresy při  $\overline{RAS} = 0$  (řádek), druhá polovina adresy při  $\overline{CAS} = 0$  (sloupec)
- **Zápis:** Na datový (sloupcový) vodič se přivede zapisovaná úroveň a aktivuje se zvolený řádek. Paměťový kondenzátor se nabije, nebo vybije.
- **Čtení:** Při výběru řádku se kondenzátory vybíjí do vstupů čtecích zesilovačů (čtení je destruktivní, přečtenou informaci je nutno bezprostředně zapsat zpět).
- **Obnovení:** Stejně jako čtení. Všechny čtecí zesilovače jsou umístěny ve všech sloupcích, obnovují se všechny sloupce jednoho řádku najednou.

# Porovnání vlastností SRAM a DRAM

---

- **cena** .... DRAM je při stejné kapacitě levnější než SRAM (1 transistor x 6 transistorů na paměťovou buňku)
- pro refresh (**obnovení**) potřebují DRAM další obvody (periodické generování adres řádků)
- čtení DRAM je **destruktivní**, po čtení musí být informace znovu zapsána ... delší čtecí cyklus
- DRAM mají větší **spotřebu** v klidovém stavu (obnovování)
- (mýtus **rychlosti** ... závisí hlavně na velikosti paměti)

# Paměť ROM

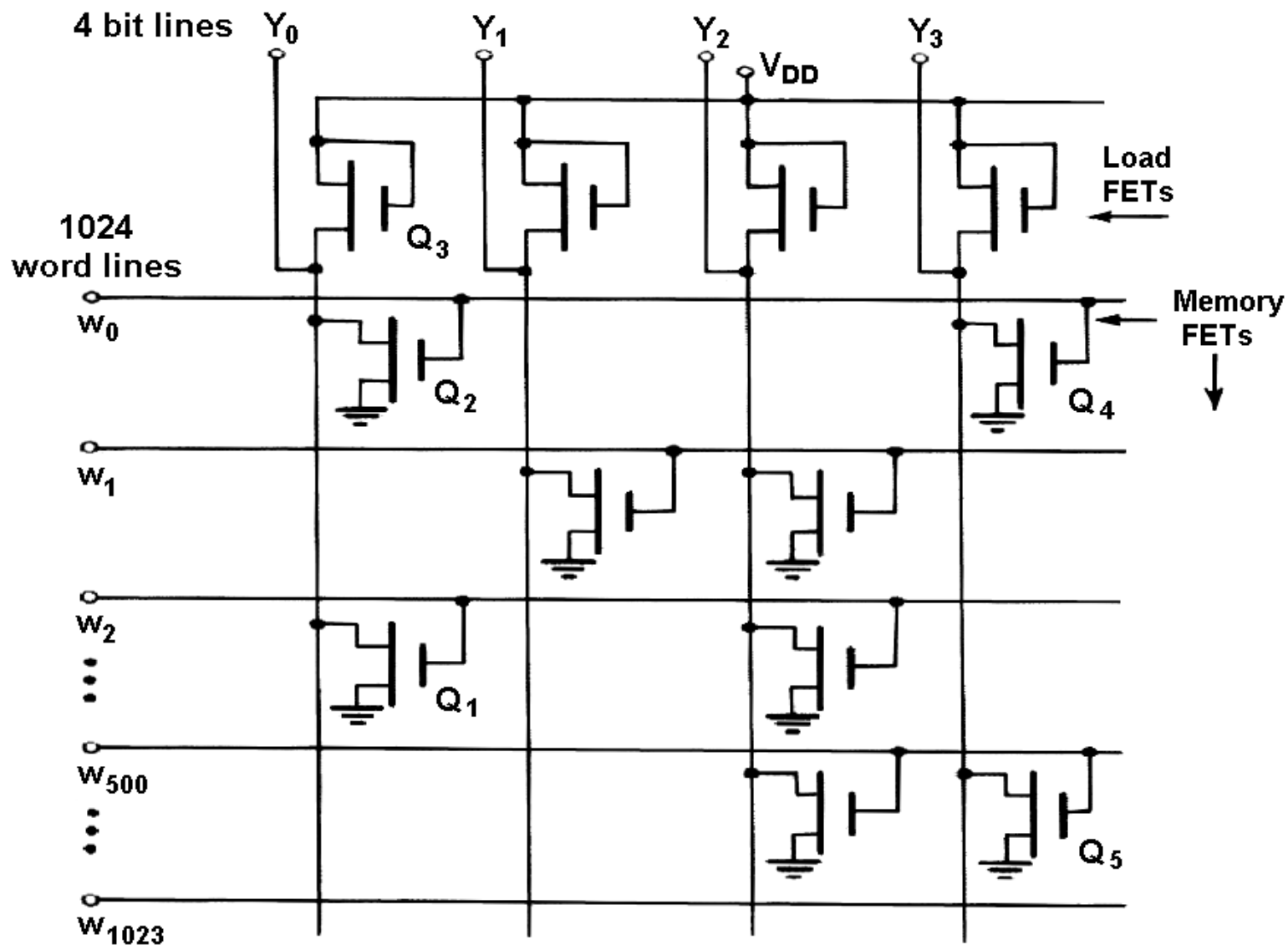

# Polyadické číselné soustavy

---

z-adické číslo v z-adické soustavě:

$$A = a_n z^n + \dots + a_0 z^0 + a_{-1} z^{-1} + \dots + a_{-m} z^{-m}$$

z je základ polyadické soustavy  $z \geq 2$

(nejčastěji  $z = 2, 8, 10, 16$ )

$a_i$  je z-adická číslice  $0 \leq a_i < z$  („z“ různých  $a_i$ )

$$a_{\min} = 0 \quad a_{\max} = z - 1$$

$$A_{\min} = 0 \quad A_{\max} = z^{n+1} - z^{-m}$$

mezi řádem „0“ a „-1“ píšeme desetinnou čárku

standardně uvažujeme jen nezáporná čísla

# Zobrazování záporných čísel

---

- a) **Přímý kód** – přidáme znaménkový bit  
+ ... 0    - ... 1    (např.: -6 ... 1 0110 )  
složité aritmetické operace – nepoužívá se
- b) **Jednotkový doplněk** (inverzní kód)  
 $1D(A) = z^n - A - 1$   
např.  $A = 10101$ ,  $z = 2$ ,  $n = 5$ ,  $1D(A) = 01010$   
problém dvou nul:  $0 = (0000)_2$ ,  $-0 = (1111)_{1D}$
- c) **Dvojkový doplněk**  
 $2D(A) = z^n - A = 1D(A) + 1$   
např.  $A = 356$ ,  $z = 10$ ,  $n = 4$ ,  $2D(A) = 9644$



# Sčítání a sčítačky

**Sčítání:**


$$\begin{array}{r} (01011)_2 \\ (00110)_2 \\ \hline (10001)_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (11)_{10} \\ (6)_{10} \\ \hline (17)_{10} \end{array}$$



polosčítačka

  

Úplná sčítačka

 


Polosčítačka

  


Realizace úplné sčítačky z polosčítaček


# Paralelní dvojková sčítačka

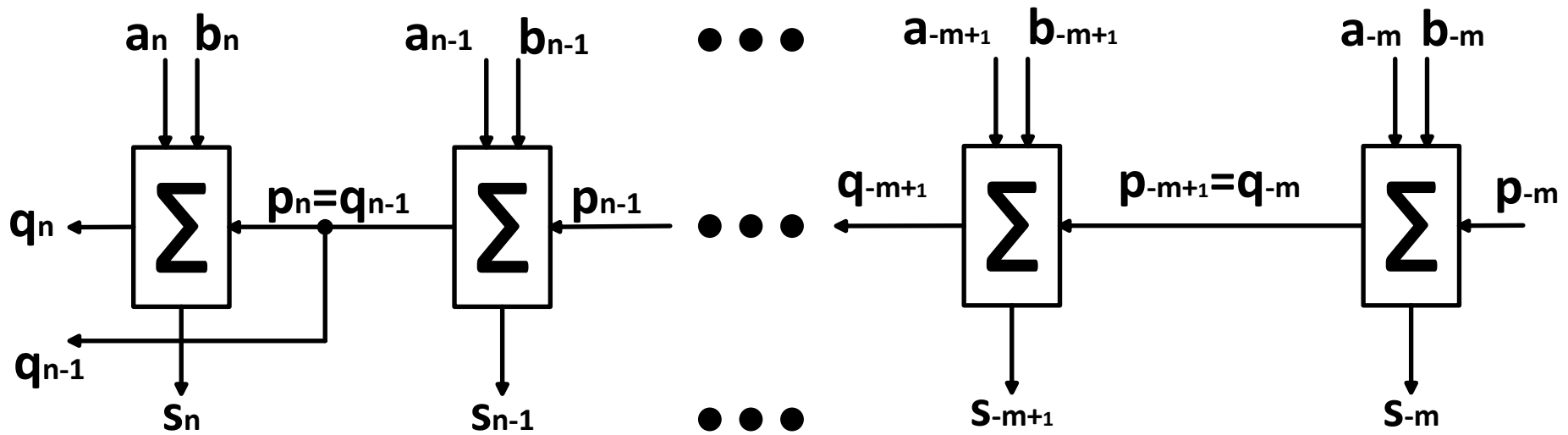

# Sériová dvojková sčítačka

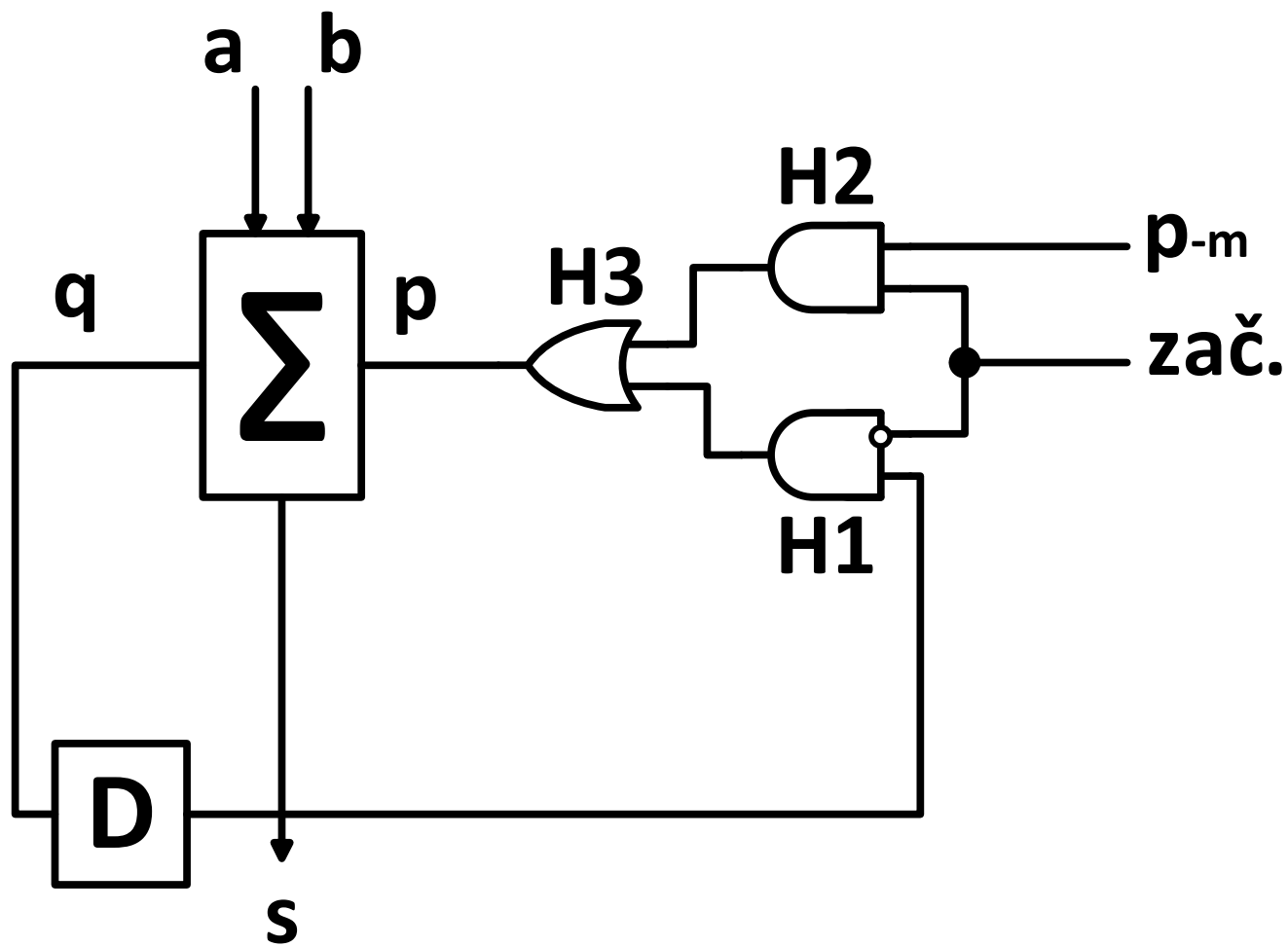

# Séριο-paralelní dvojková sčítačka

 

# Sčítačka pro nezáporná čísla

---

- $p_i$  .... přenos do řádu  $i$  ..... *carry*
- $q_i$  .... přenos z řádu  $i$
- $M = 8 = 2^3 = 1000_2 = (111 + 1)_2$

$$S = A + B \quad \text{je-li } q^* = 0$$

$$S = A + B - M \quad \text{je-li } q^* = 1$$

- *zde:*  $q^*$  .... přeplnění ..... *overflow*

*sčítačka s predikcí přenosů*  
(*angl. carry look-ahead adder*)

*i*

$$q = ab + ap + bp$$

$a = 1$  a  $b = 0$  nebo  
 $a = 0$  a  $b = 1$  }  $\Rightarrow q = p$  ! v ustáleném stavu !  
zpoždění se kumulují  $\Rightarrow$  frekvence hodinových pulsů

$P_i = a_i \oplus b_i$  přenos „prochází“ řádem  $i$

$G_i = a_i \cdot b_i$  přenos v řádu  $i$  vzniká — generuje se v něm

srov. výstupy pulsčítačky !


$$q_0 = p_1 = G_0 + P_0 \cdot p_0 \qquad q_1 = p_2 = G_1 + P_1 \cdot p_1$$

$$q_1 = p_2 = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot p_0$$

$$q_2 = p_3 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot p_0$$

atd.

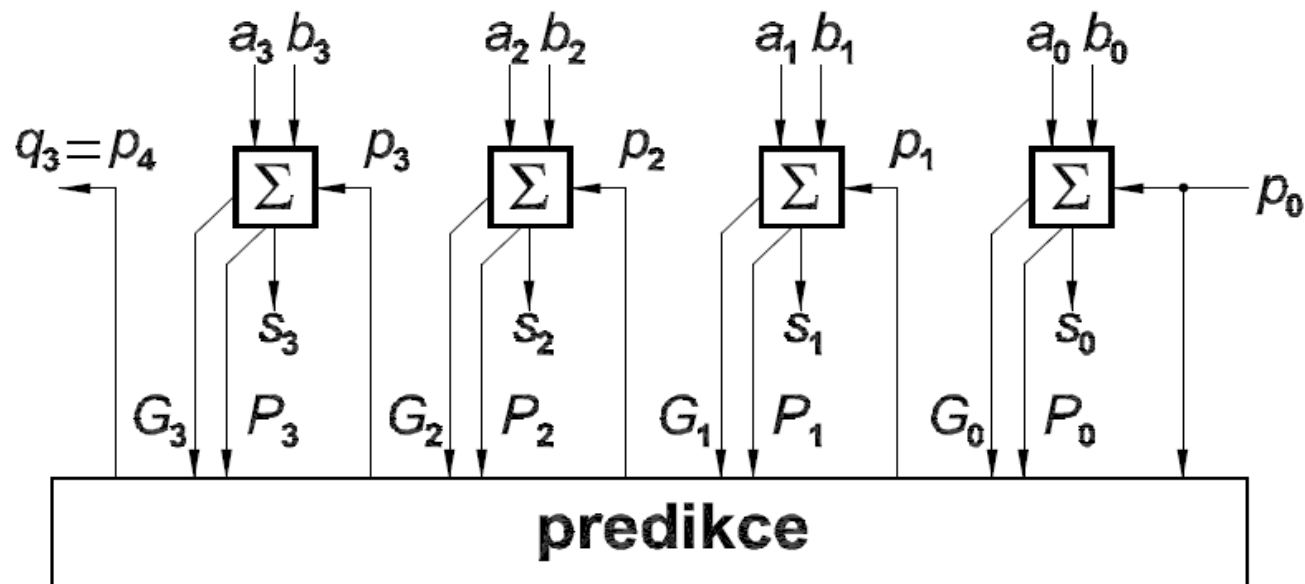pozn.: alternativně lze použít  $P_i = a_i + b_i$



**predikce:**

$$p_1 = G_0 + P_0 \cdot p_0$$

$$p_2 = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot p_0$$

$$p_3 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot p_0$$

$$p_4 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + \\ + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot p_0$$

# Odečítání

---

## **Použitím dvojkového doplňku:**

změníme nuly na jedničky (a naopak) a přičteme jedničku, přenos se ztrácí

$$\begin{array}{r} (01011)_2 \\ (11010)_{2D} \\ \hline 1 \mid (00101)_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} (11)_{10} \\ \underline{(-6)}_{10} \\ (5)_{10} \end{array}$$

Je-li výsledek záporný, jeho absolutní hodnotu získáme opět dvojkovým doplňkem

# Odečítání

---

- sčítání .... přenos  $q^*$  .....carry
- odčítání .... výpůjčka  $v^*$  .....borrow

$$\overline{q^*} = v^*$$

$$q^* = 1 \leftrightarrow v^* = 0 \leftrightarrow A - B \geq 0$$


$$q^* = 0 \leftrightarrow v^* = 1 \leftrightarrow A - B < 0$$

# Sčítačka-odčítačka pro nezáporná čísla

---

- složitější řízení, protože detekce přeplnění závisí na operaci
- sčítání ... přeplnění (zde přenos) pro  $q^*=1$
- odčítání ... přeplnění (zde výpůjčka) pro  $v^*=1, q^*=0$


# Odčítačka pro nezáporná čísla

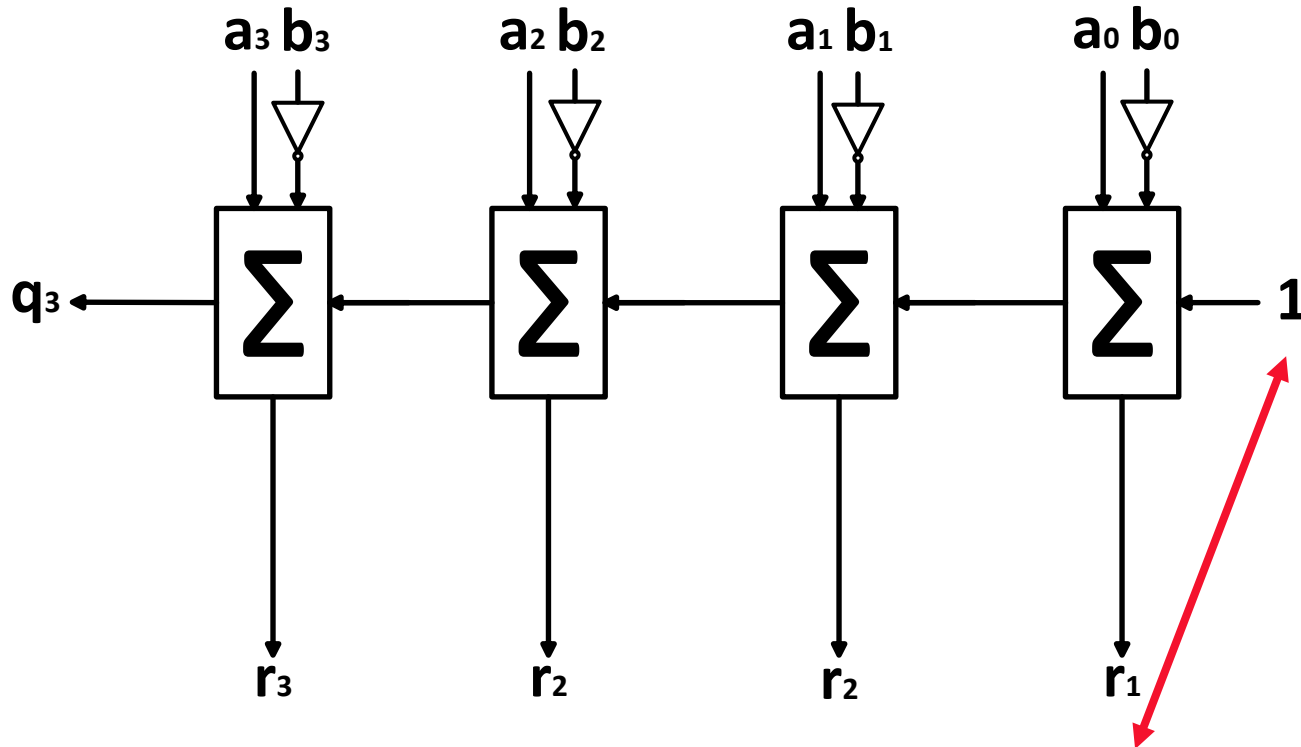

$p^* = 1$  .... horká jednička  
hot one

$$R = A - B, \text{ je-li } q^* = 1$$

# Sčítačka - odečítačka

 

# Doplňkový kód

---

Vychází z dvojkového doplňku:

$$D(A) = A \text{ (pro } A \geq 0) \quad \text{a} \quad z^n - A \text{ (pro } A < 0)$$

Ve dvojkové soustavě bude mít obraz  
nezáporného čísla v nejvyšším řádu 0, obraz  
záporného čísla 1.


Nutno vyloučit stejné obrazy (dvojznačnost)

# Doplňkový kód

Proto předpokládáme, že  $A$  splňuje podmínku:


$$-0,5 \cdot z^n \leq A < 0,5 \cdot z^n$$

 „ $z$ “ uvažujeme sudé (2, 8, 10, 16)  $\Rightarrow 0,5 \cdot z^n$  je celé



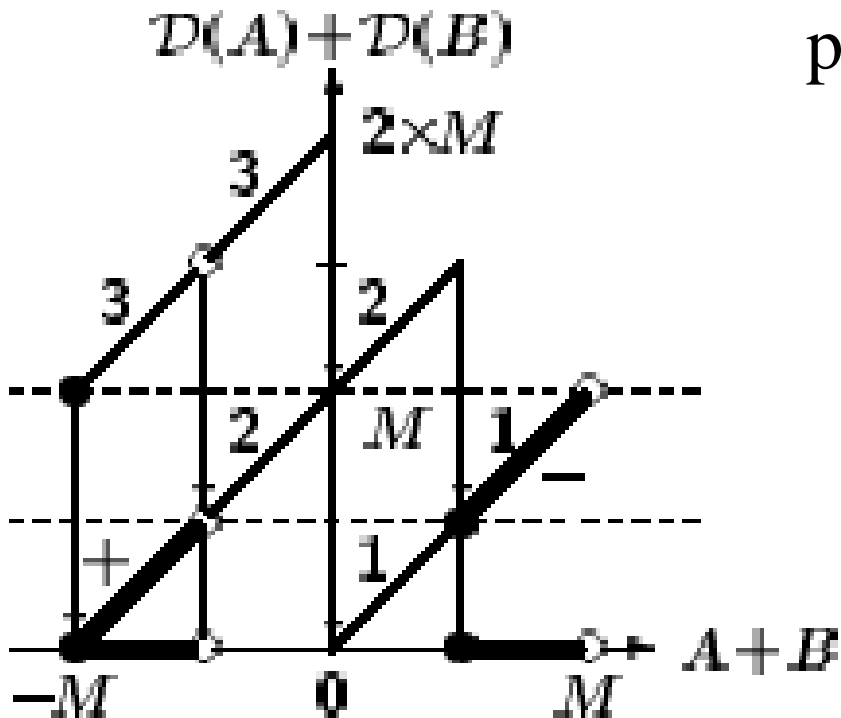
# Přeplnění

Přeplnění (overflow) není přenos (carry) !!!!!



přeplnění:

 

Pro dvojkovou soustavu:  
XOR přenosů do a  
z nejvyššího řádu

# Sčítačka-odčítačka v doplňkovém kódu (včetně detekce přeplnění)

přeplnění:  $\boxed{+} + \boxed{+} \longrightarrow \boxed{-}$   
 $\boxed{-} + \boxed{-} \longrightarrow \boxed{+}$

tzn. v nejvyšším řádu sčítačky bude:

$a=0$   $b=0$   $s=1$

nebo

$a=1$   $b=1$   $s=0$


$p \neq q$

$$over = p \oplus q$$


nebo také:

$$over = \bar{a}bs + ab\bar{s}$$


$s_i$	a	b	p	q	S
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	1	0
7	1	1	1	1	1 <sub>37</sub>

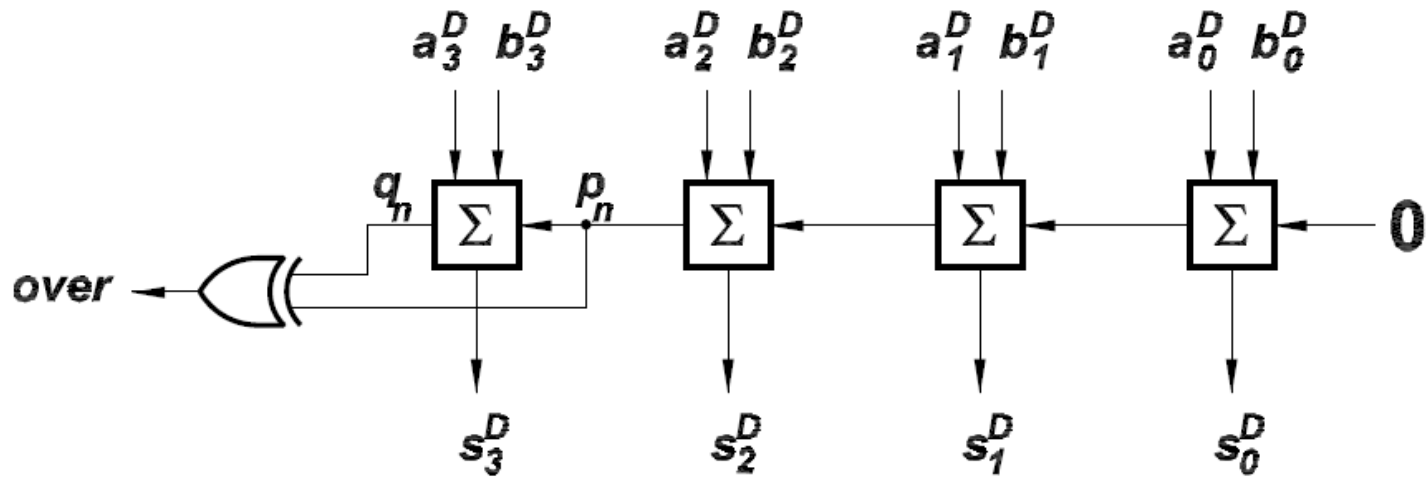

2

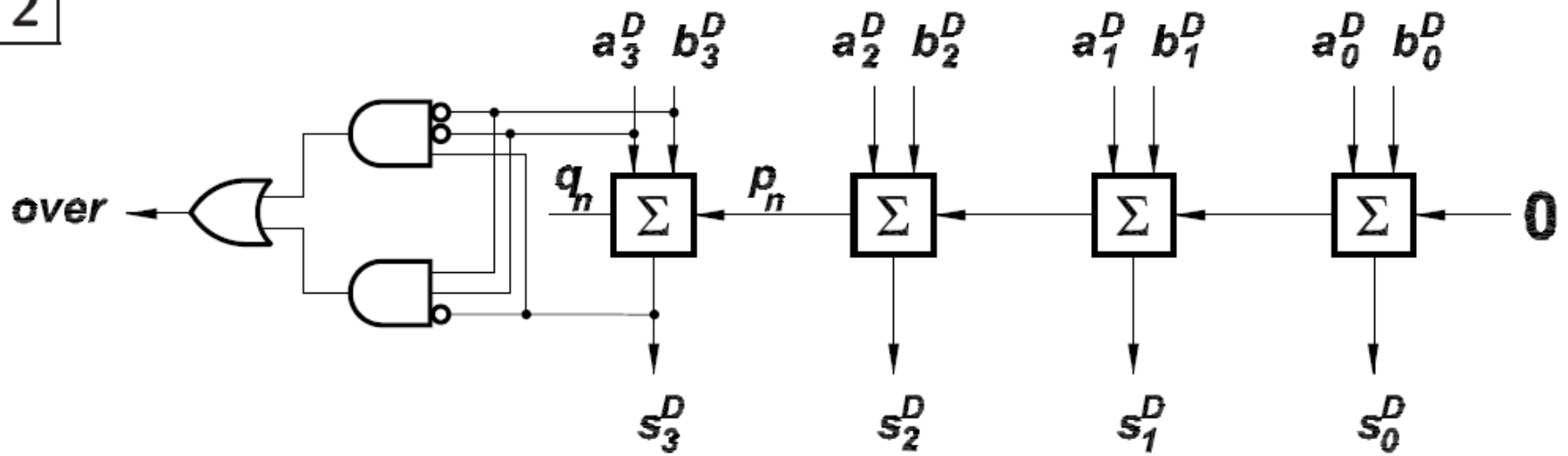
 
# Sčítačka-odčítačka v doplňkovém kódu (včetně detekce přeplnění)



# Násobení ve dvojkové soustavě

$$A = \sum_{i=0}^m a_i \cdot z^i$$

$$B = \sum_{j=0}^n b_j \cdot z^j$$

$$C = AB = \sum_{j=0}^{m+n+1} c_j \cdot z^j$$

$$C = \sum_{j=0}^n Ab_j \cdot z^j$$


Postupné součty a posuvy

např. 
$$\begin{array}{r} (111)_2 \\ * (101)_2 \\ \hline (100011)_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (7)_{10} \\ * (5)_{10} \\ \hline (35)_{10} \end{array}$$

operace	C1	CO
přičtení 111	0111	000
posuv	0011	100
přičtení 000	0011	100
posuv	0001	110
přičtení 111	1000	110
posun	0100	011

# Násobení ve dvojkové soustavě

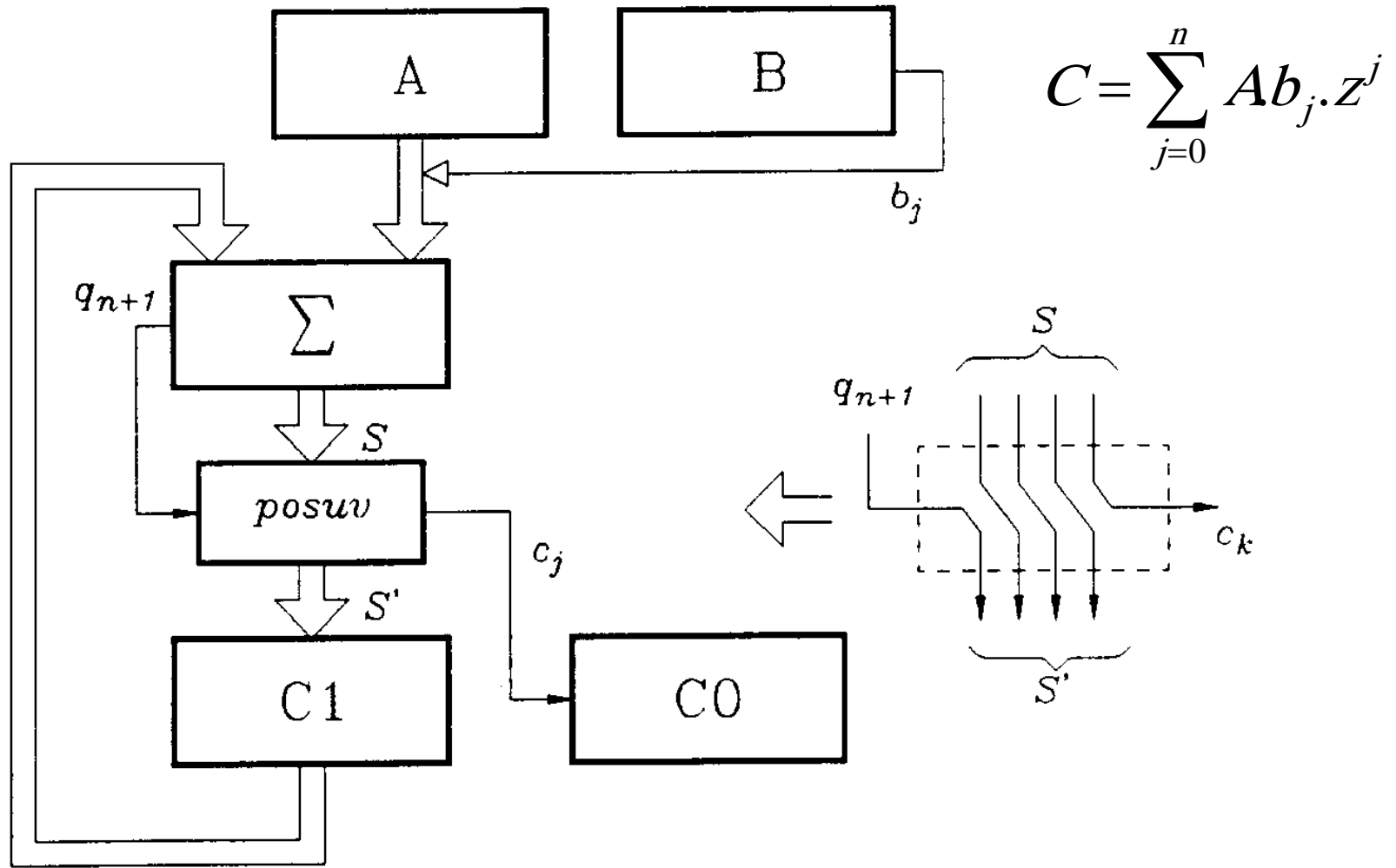

# Násobení záporných čísel


Lze násobit absolutní hodnoty a vyhodnotit znaménko.

Násobení přímo v doplňkovém kódu: např.  $(-3) \cdot (\pm 5) = \pm 15$

$$\begin{array}{r} \underline{1101.1011} \\ 00000 \\ \underline{11101} \quad + \\ 111101 \\ \underline{11101} \quad + \\ 111011 \\ \underline{00000} \quad + \\ 111101 \\ 00010 \quad - \\ \underline{1} \\ 00001111 \Rightarrow +15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \underline{1101.0101} \\ 00000 \\ \underline{11101} \quad + \\ 111101 \\ \underline{00000} \quad + \\ 111110 \\ \underline{11101} \quad + \\ 111100 \\ 11111 \quad - \\ \underline{1} \\ 11110001 \Rightarrow -15 \end{array}$$

# Sériová násobička v doplňkovém kódu

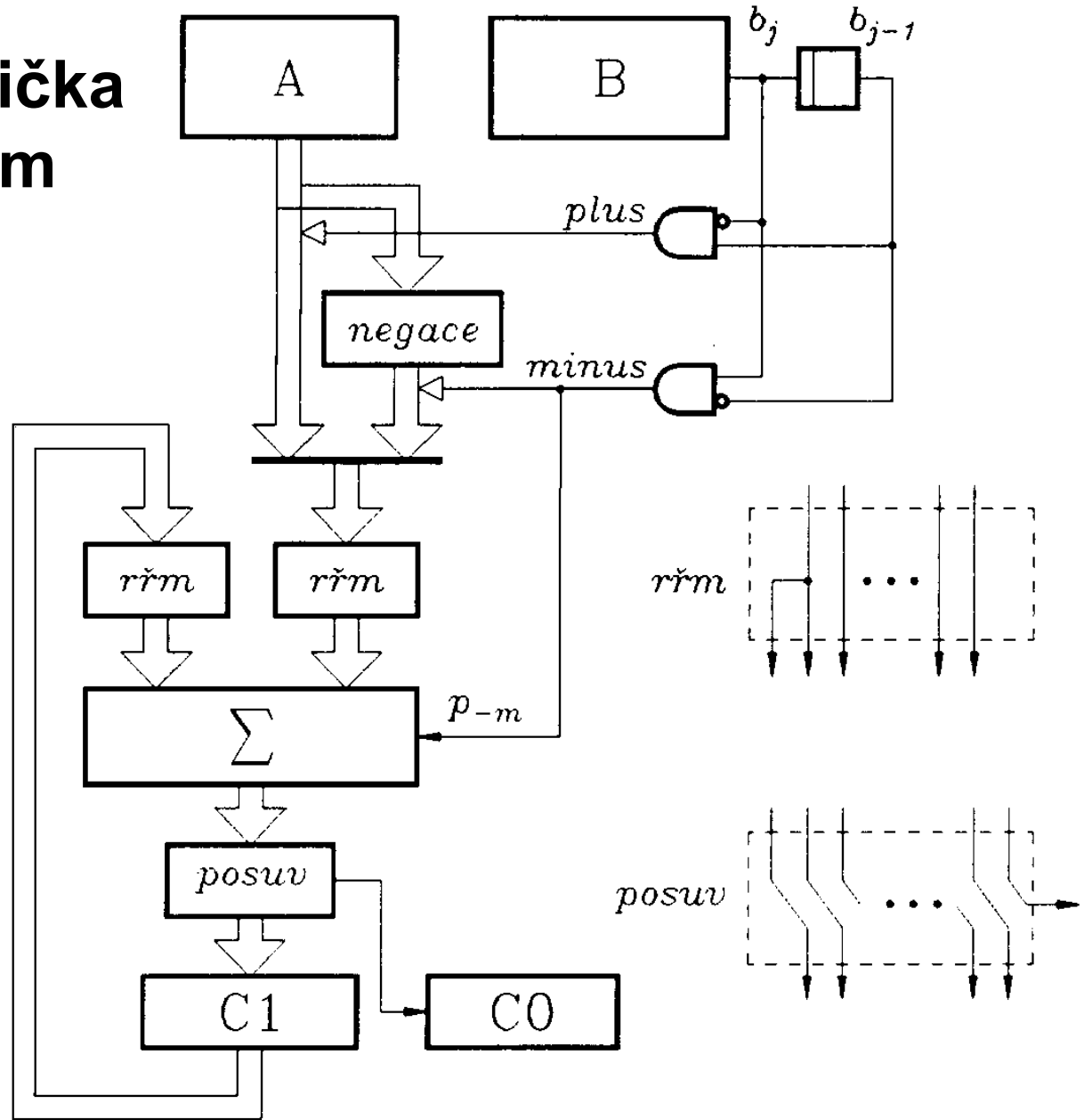

# Paralelní násobičky

---

Násobení se obvykle provádí během jediného taktu


$$C = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i \cdot b_j \cdot 2^{i+j}$$

$a_i \cdot b_j$  lze realizovat ve dvojkové soustavě jako log. součin  
 $2^{i+j}$  znamená posuv o  $i+j$  míst

Vzniká pravidelná struktura se součinnými hradly (O)  
- kroužky označené hvězdičkou, resp. tečkou  
reprezentují navíc úplnou, resp. poloviční sčítačku

# Paralelní násobička

$$1010.1101 = 10000010$$

 

## dělení s návratem přes nulu

$$\begin{array}{r}
 0,101 : 0,110 \\
 \downarrow \\
 101 : 110 = 0,110 \quad \text{podíl} \\
 - \quad \underline{110} \\
 \quad -1 \quad \rightarrow 0, \\
 + \quad \underline{110} \quad \text{návrat} \\
 \quad \underline{101} 0 \\
 - \quad \underline{110} \\
 \quad \underline{100} 0 \quad \rightarrow 1 \\
 - \quad \underline{110} \\
 \quad \underline{10} 0 \quad \rightarrow 1 \\
 - \quad \underline{110} \\
 \quad \underline{-10} \quad \rightarrow 0 \\
 + \quad \underline{110} \quad \text{návrat} \\
 \quad \underline{100} \quad \text{zbytek}
 \end{array}$$

**návrat** — pomocná operace obnovující původní dílčí zbytek pro následující odčítání


## *dělení bez návratu přes nulu*

návrat = přičtení jistého čísla  $X \rightarrow + X$   
 následuje odečtení čísla  $X \triangleright 1 \rightarrow \frac{-X/2}{+X/2}$

$$\begin{array}{r}
 101 : 110 = 0,110 \quad \text{podíl} \\
 - \quad \underline{110} \\
 \quad -10 \quad \rightarrow 0, \\
 + \quad \underline{110} \\
 \quad \underline{100}0 \quad \rightarrow 1 \\
 - \quad \underline{110} \\
 \quad \underline{10}0 \quad \rightarrow 1 \\
 - \quad \underline{110} \\
 \quad \underline{-10} \quad \rightarrow 0 \\
 + \quad \underline{110} \\
 \quad \underline{100} \quad \text{návrat} \\
 \quad \quad \quad \text{zbytek}
 \end{array}$$

*návrat — pouze v posledním kroku, je-li zbytek záporný, a to jenom v případě, že třeba získat také správný zbytek.*

# Dělení bez návratu přes nulu

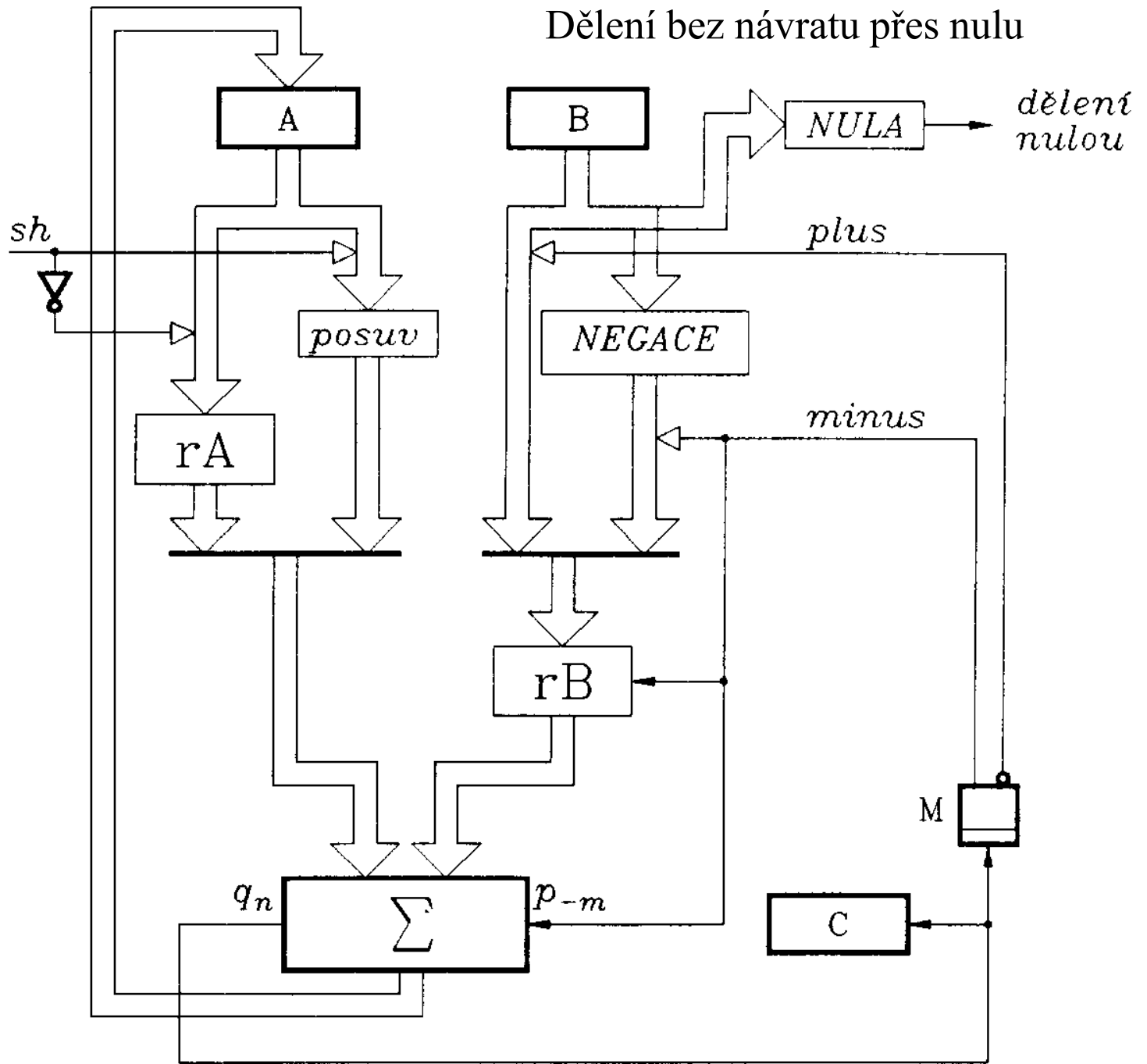

# Zvýšení rychlosti dělení

---

Dělení převádíme na násobení převrácenou hodnotou a k násobení použijeme rychlé paralelní násobičky.

$$C = \frac{A}{B} = A \cdot B^{-1}$$

Pro určení hodnoty  $B^{-1}$  lze použít iterační vzorec:

$$x_{i+1} = x_i(2 - B \cdot x_i)$$

pak  $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = B^{-1}$

Počet iterací závisí na volbě  $x_0$  (každým iteračním krokem získáme dvojnásobný počet platných bitů).

Vhodné počáteční hodnoty iteračního algoritmu mohou být tabelovány. Adresa paměťového místa v tabulce může představovat několik prvních bitů čísla  $B$  (např. je-li adresa 5-bitová, budou pro 32-bitová čísla  $B$  a stačit 3 iterace).

# Elementární funkce

---

Postupy vhodné pro řešení programy jsou vzhledem ke své složitosti často nevhodné (Mc. Laurinův rozvoj, Čebyševovy polynomy) – problematické je zejména násobení a dělení, snadný je výběr bitu nebo skupiny bitů.

Výpočet probíhá často v pohyblivé řádové čárce. To se dá využít pro omezení rozsahu.

Např.  $\ln A = \ln M + E \cdot \ln 2$ , kde  $0,5 < M < 1$

Určit  $\ln M$  v uvedeném rozsahu je snazší

# Druhá odmocnina

---

Možno nalézt jako numerické řešení rovnice

$$x^2 - A = 0$$

Lépe využít vztahu, že odmocnina je větší než maximální počet nejmenších přirozených lichých čísel, která lze od A odečíst

Postupné odečítání po sobě jdoucích lichých čísel dokud nedostaneme nulu nebo záporný zbytek

$$\sqrt{25} = 5 \quad 25 - {}_1 1 - {}_2 3 - {}_3 5 - {}_4 7 - {}_5 9 = 0$$



Děkuji za pozornost

Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050  
**Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů,**  
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.